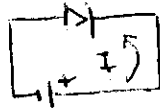


PROBLEMAS T.E.: DIODO DE UNIÓN

1) a) Características $v-i$

$$I = I_0 \left(e^{\frac{V}{2V_T}} - 1 \right)$$

$\frac{qV}{2kT} = \frac{V}{2V_T}$



Dado $Si \Rightarrow q=2$

T° ambiente = $27^\circ C \Rightarrow T = 273 + 27 = 300^\circ K$

$k = 1.38 \cdot 10^{-23}$

$q = 1.6 \cdot 10^{-19} C$

$\Rightarrow V_T = 26mV$

$$I = I_0 \left(e^{\frac{V}{52 \cdot 10^{-3}}} - 1 \right)$$


$eV? / I = 95\% I_0$

$$-0.95 I_0 = I_0 \left(e^{\frac{V}{52 \cdot 10^{-3}}} - 1 \right)$$

$$0.05 I_0 = I_0 e^{\frac{V}{52 \cdot 10^{-3}}}$$

$$\ln(0.05) = \frac{V}{52 \cdot 10^{-3}} \quad \ln(e) = 1 \quad \Rightarrow \boxed{V = -0.156V}$$

b)

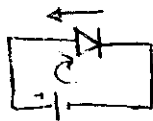

DIRECTO

$$\left(\begin{array}{l} \text{directo} \\ \text{inverso} \end{array} \right) \frac{I}{I'} = \frac{I_0 \left(e^{\frac{0.1}{2V_T}} - 1 \right)}{I_0 \left(e^{-\frac{0.1}{2V_T}} - 1 \right)} = -0.342$$

$$I = -0.842 \cdot I'$$

c) Aplicar la fórmula:

$$I_0 = 10 \text{ nA} \quad V_T = 26 \text{ mV}$$

$$V \begin{cases} 0.5 \text{ V} \\ 0.6 \text{ V} \\ 0.7 \text{ V} \end{cases}$$

$$I = I_0 \left(e^{\frac{V}{2V_T}} - 1 \right) \rightarrow I(V=0.5 \text{ V}) = 1.5 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$I(V=0.6) = 1.026 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$I(V=0.7) = 8.02 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

⑥ a) En sentido directo

$$n = 2, I_{0,125} = 0.1 \mu\text{A}$$

$$R_D = \frac{2V_T}{I + I_0} = \frac{2V_T}{I_0 e^{\frac{V}{2V_T}}}$$


$$I_{0,125} = 0.1 \mu\text{A} \Rightarrow I_{0,105} = I_{0,125} \cdot 2^{\frac{105-125}{10}} = I_{0,125} \cdot 2^{-2} =$$

$$= 0.1 \cdot 10^{-3} \cdot 2^{-2} = 2.5 \cdot 10^{-8} \text{ A}$$

$$V_T = \frac{kT}{q} = \frac{k \cdot 378}{q} = \frac{378}{11600}$$


$$105^\circ\text{C} \rightarrow 378^\circ\text{K}$$

Directo:

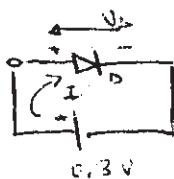


$$R_D = \frac{\frac{378}{2 \cdot 11600}}{2.5 \cdot 10^{-8} e^{\frac{0.3 \cdot 11600}{2 \cdot 378}}} =$$

b) Inverse

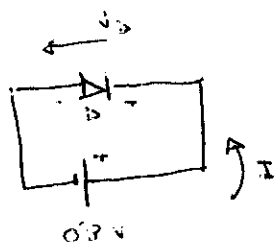
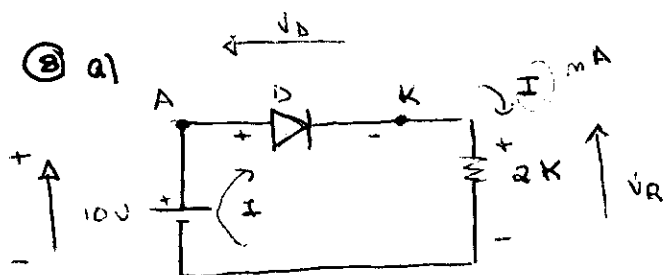
$$R_D = \frac{2 \frac{278}{11600}}{2.5 \cdot 10^{-8} e^{\frac{-0.3 \cdot 11600}{2 \cdot 328}}} = 5.097 \cdot 10^{-11} = 55.8 \cdot 10^{-12} \Omega$$



$$-10 + V_D + I \cdot 2k = 0$$

$$V_D(i) = 0.7V$$

$$V = I R$$

↑ ↑
volts mA

$$\Rightarrow -10 + 0.7V + I \cdot 2k = 0$$

$$I = \frac{10 - 0.7}{2} = 4.65 \text{ mA}$$

b) $I = 1 \text{ mA}$, $V_D = 0.6V$

$$I = I_0 \left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right)$$

$$\Rightarrow I_0 = \frac{I}{e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1} = \frac{10^{-3}}{e^{\frac{0.6}{0.026}} - 1} = 0.748 \text{ nA}$$

$$T = 300 \text{ K} \Rightarrow V_T = 26 \text{ mV}$$

$$q = 2 (e)$$

$$I + I_0 = I_0 e^{\frac{V}{2V_T}} \Rightarrow \frac{I + I_0}{I_0} = e^{\frac{V}{2V_T}} \Rightarrow \ln\left(\frac{I + I_0}{I_0}\right) = \frac{V}{2V_T} \quad \swarrow \uparrow$$




$$\Rightarrow V_D = 2V_T \cdot \ln\left(\frac{I}{I_0} + 1\right) \quad \text{Cálculo la tensión en el diodo.}$$

$$V_D^0 = 2 \cdot 26 \cdot 10^{-3} \ln\left(\frac{4'65 \cdot 10^{-3}}{9,748 \cdot 10^{-9}} + 1\right) = 0'64922 \text{ V}$$



$$I^0 = \frac{10 - V_D^0}{2} = \frac{10 - 0'64922}{2} = 4'68 \text{ mA}$$

$$V_D^1 = 0'68003$$

$$I^1 = 4'66 \text{ mA}$$

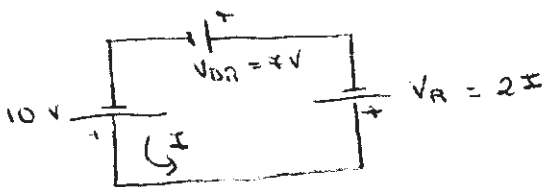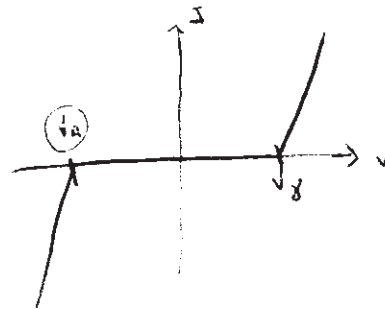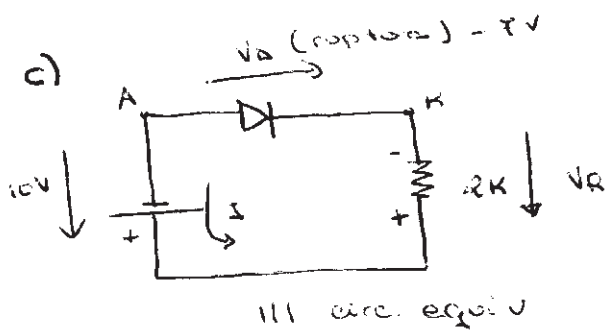

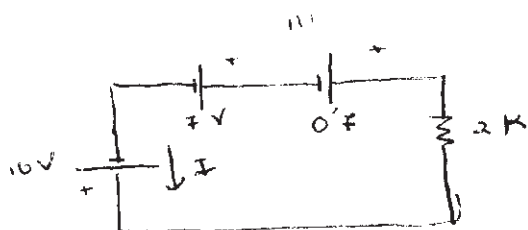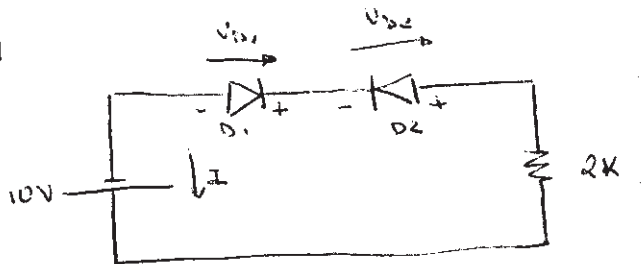
$$+10 - 7 - 2I = 0 \Rightarrow I = \frac{10 - 7}{2} = 1'5 \text{ mA}$$



$$-10 + I \cdot 2 + 0'7 + 7 = 0$$


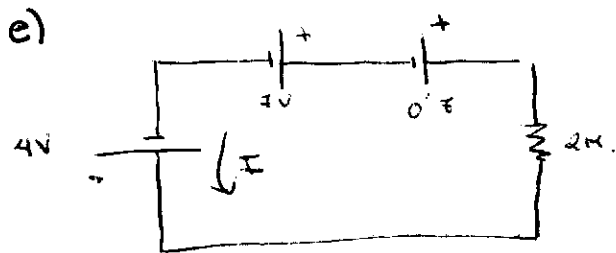
$$\Rightarrow I = \frac{10 - 0'7 - 7}{2} = 1'15 \text{ mA}$$



$$\frac{4 - 1 - 0.7}{2} = -I \Rightarrow \text{ERROR!}$$

$V_{D1} < V_R = 1 \text{ V}$
 $V < V_R \Rightarrow D_1 \text{ OFF}$
 $I < 0$
 $I = I_0 = 9.748 \text{ nA}$

10

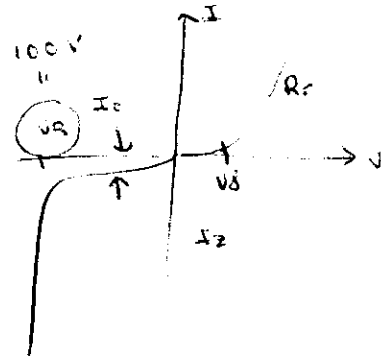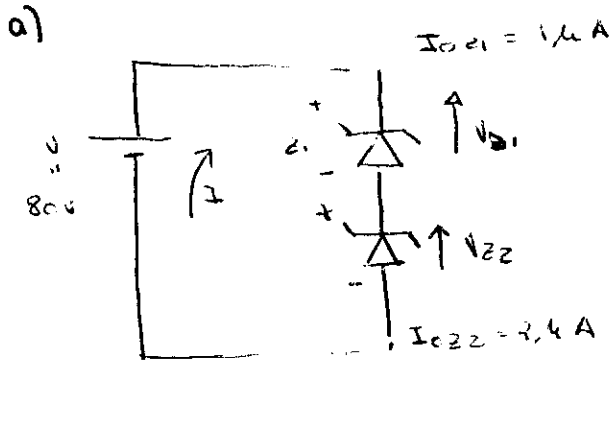

Suponiendo uno de ellos en Zener tendríamos 100V a la salida, pero si el otro está en OFF no circula corriente \Rightarrow los dos están en OFF

$$V = 80 \text{ V} < V_R = 100 \text{ V} \Rightarrow Z_1 = Z_2 = \text{OFF}$$

La corriente de saturación es la menor (los están en serie), es decir 1 μ A

$$\left. \begin{array}{l} I_{0z1} = 1 \mu\text{A} \\ I_{0z2} = 2.4 \mu\text{A} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{serie} \Rightarrow I = \min(I_{0z1}, I_{0z2}) = 1 \mu\text{A}$$

\Rightarrow es $-V_{z2}$ y el diodo Zener está en inverso


$$-I_{0z1} = I = \frac{I_{0z2}}{2.26 \cdot 10^{-3}} \left(e^{\frac{-V_{z2}}{2.26 \cdot 10^{-3}}} - 1 \right)$$

$I = 1 \mu\text{A}$
 $I_{0z2} = 2.4 \mu\text{A}$

$$\Rightarrow -1 + 2 = 2 \cdot C \frac{-V_{z2}}{2.26 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{-V_{z2}}{2.26 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow -V_{z2} = -0.656 \Rightarrow V_{z2} = 0.656 \text{ V}$$

$$V = V_{Z1} + V_{Z2} \Rightarrow V_{Z1} = 80 - 0.056 = 79.944 \text{ V}$$

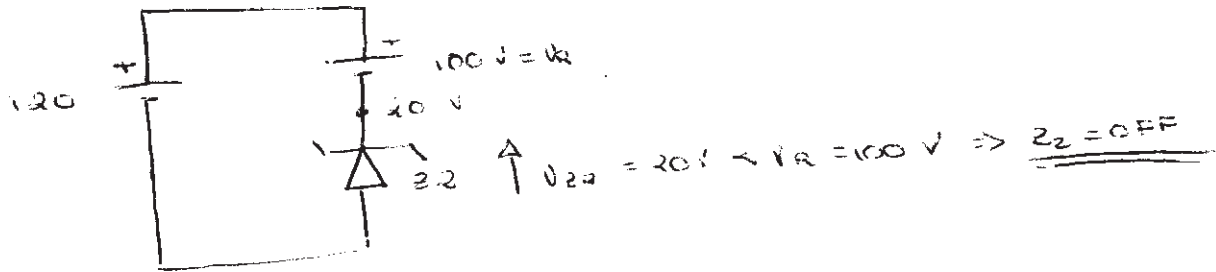
QC $V = 120 \text{ V} > V_R = 100 \text{ V} \Rightarrow \underline{\underline{Z_1 = \text{ON}}}$



$$V_{Z1} = 100 \text{ V}$$

$$V_{Z2} = 20 \text{ V}$$


b)

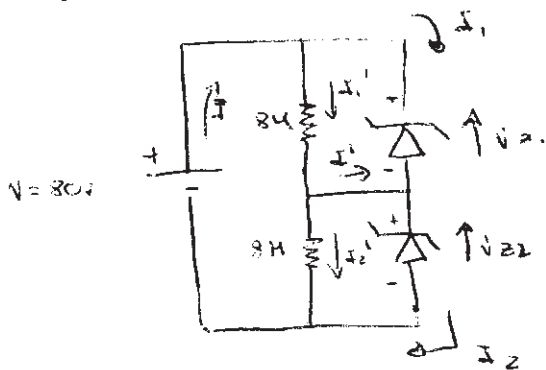

$$V = 80 \text{ V} \Rightarrow Z_1 = Z_2 = \text{OFF}$$

$$I_1 = I_{0Z1} = 1 \mu\text{A}$$

$$I_2 = I_{0Z2} = 2 \mu\text{A}$$

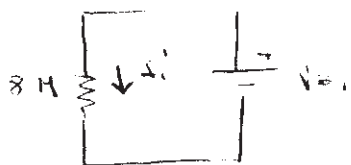

$$-V_{Z1} + I_1' \cdot R = 0 \Rightarrow I_1' = \frac{V_{Z1}}{R} = \frac{V_{Z1}}{8 \cdot 10^6}$$

$$I_2' = \frac{V_{Z2}}{8 \cdot 10^6}$$

$$I_1' = I_1 + I_2' \Rightarrow I_1' = I_1 - I_2' = \frac{V_{z1}}{3 \cdot 10^6} - \frac{V_{z2}}{2 \cdot 10^6}$$

$$I_1 + I_1' = I_2 \Rightarrow I_1' = I_2 - I_1 = 2 - 1 = 1 \mu A$$

$$10^{-6} = \frac{V_{z1}}{3 \cdot 10^6} - \frac{V_{z2}}{2 \cdot 10^6} \Rightarrow V_{z1} - V_{z2} = 8 \Rightarrow \boxed{V_{z1} = 8 + V_{z2}} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\boxed{-V + V_{z1} + V_{z2} = 0}$$

$$V_{z1} = V_{z2}$$

↑
parece q

es así, pero

no lo es, hay

q tener cuidado

con esto (xq

parecen circuitos

iguales)

$$\Rightarrow V = 8 + V_{z2} + V_{z2}$$

$$30 = 8 + V_{z2} + V_{z2}$$

$$I_2 = 2V_{z2} \Rightarrow \boxed{V_{z2} = 36V} \quad \leftarrow V_R = 100V \Rightarrow \underline{\underline{Z_2 = OFF}}$$

$$V_{z1} = 3 + V_{z2} = 8 + 36 = 44 \Rightarrow \boxed{V_{z1} = 44V} \quad \leftarrow V_R = 100V \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{Z_1 = OFF}}$$

Suponemos $Z_1 = Z_2 = OFF$

$$V_{z1} = 8 + V_{z2}$$

$$-V + V_{z1} + V_{z2} = 0$$

$$V_{z1} + V_{z2} = V = 120$$

$$\left. \begin{array}{l} 120 = 8 + 2V_{z2} \\ \Rightarrow \boxed{V_{z2} = 56V} \end{array} \right\} \Rightarrow \leftarrow V_R = 100V$$

$$\Rightarrow \boxed{Z_2 = OFF}$$



$$V_{z1} = 120 - V_{z2} = 120 - 56 = 64V$$

$$\boxed{V_{z1} = 64V} \quad \leftarrow V_R = 100V \Rightarrow \boxed{Z_1 = OFF}$$


15

$R_f = 0 \quad V_s = 0.6V \quad R_r = \infty$



0.1V

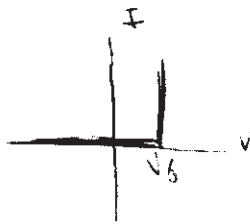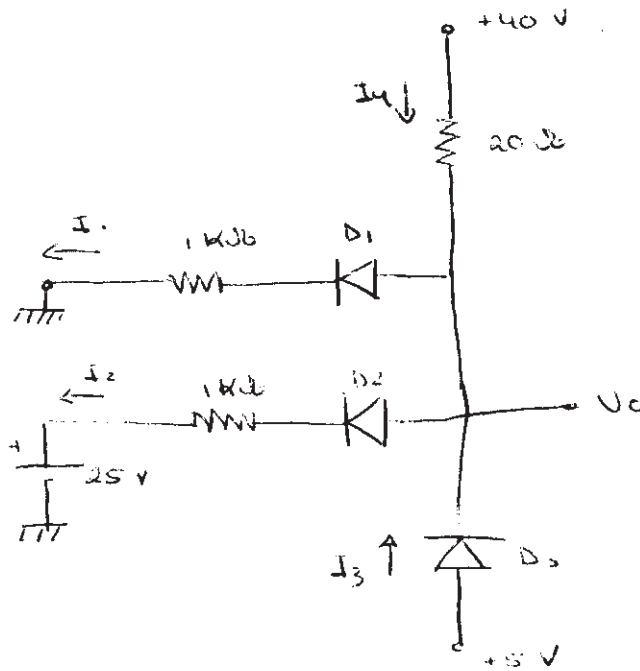

for ideal

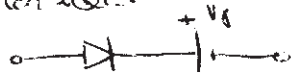


reverse

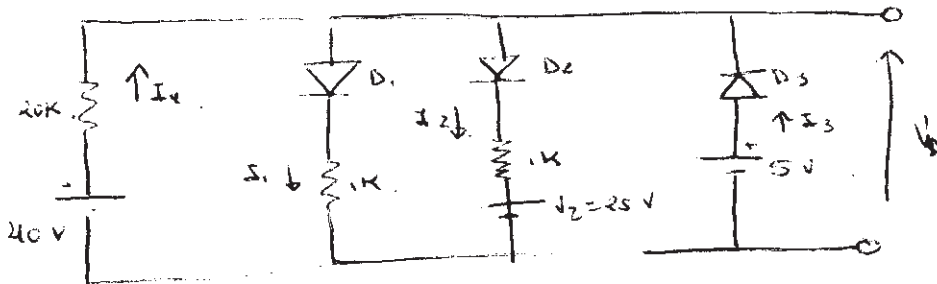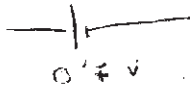

Correct: $D_1 = D_2 = D_3 = OFF \Rightarrow V_D = 40V \Rightarrow D_1 = D_2 = ON$

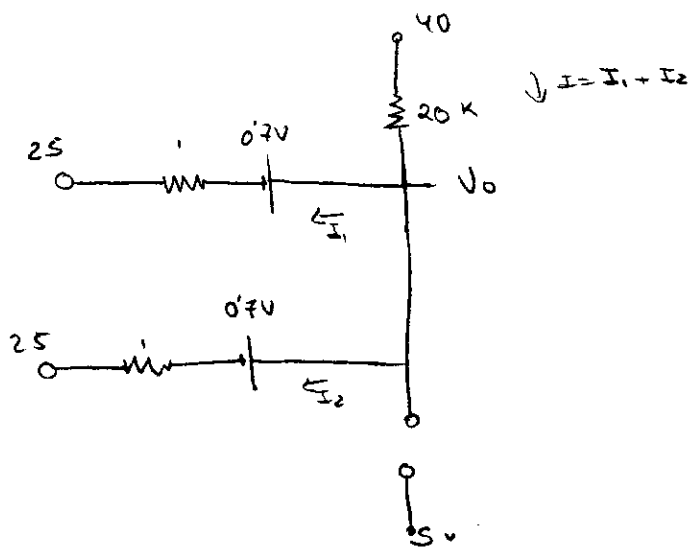Suponemos D1 ON, D2 ON $\Rightarrow V_0 > 25 \Rightarrow D3$ OFF



$$\begin{cases} 40 = 20(I_1 + I_2) + 0.7 + 1 \cdot I_1 + 25 \\ 40 = 20(I_1 + I_2) + 0.7 + 1 \cdot I_2 + 25 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 40 - 25 - 0.7 = 21I_1 - 20I_2 \\ 40 - 25 - 0.7 = 21I_2 + 20I_1 \end{cases}$$

$$14.3 = 21I_1 + 20I_2$$

$$14.3 = 21I_2 + 20I_1$$


$$I_1 = \frac{14.3 - 20I_2}{21} \rightarrow 14.3 = 21I_2 + 20 \left(\frac{14.3 - 20I_2}{21} \right) \rightarrow 14.3 \cdot 21 = 21 \cdot 21I_2 + 20(14.3 - 20I_2)$$

$$14.3 \cdot 21 - 20 \cdot 14.3 = 21^2 I_2 - 20^2 I_2 \Rightarrow I_2 = \frac{14.3}{21^2 - 20^2} = \underline{0.35 \text{ mA}}$$


$$I_1 = 0.35 \text{ mA}$$

$$V_0 = 40 - 20(I_1 + I_2) = 40 - 20 \cdot 0.7 = \underline{26 \text{ V}} \quad (\text{respeto a } D1, D2 \text{ ON})$$

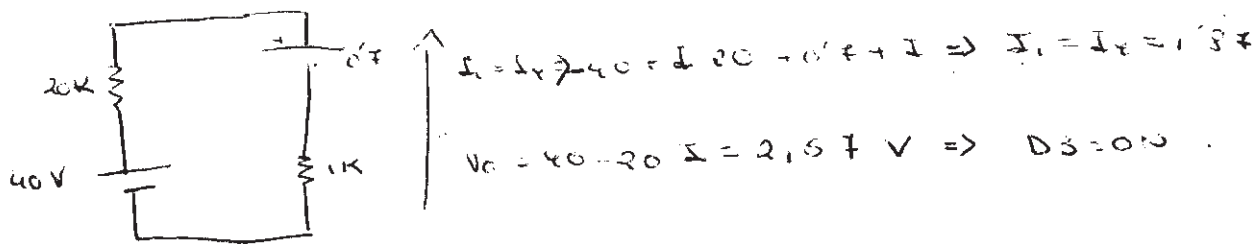Case 2 $D_1 = 0 = FF \Rightarrow I_3 = 0 \quad D_1 = 0 = 0 \quad D_2 = 0 = FF$



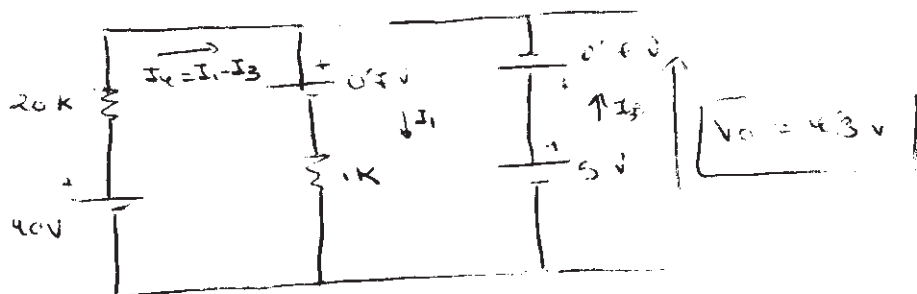Case 3 $D_1 = D_3 = 0 = 0 \quad D_2 = 0 = FF$




$I_2 = 0$


$4.3 = 0.7 + I_1 \cdot 1 \rightarrow I_1 = 3.6 \text{ mA}$

$40 = 20 (I_1 + I_3) + 4.3$


$I_3 = \frac{40 - 4.3 - 20 I_1}{20} = \frac{35.7 - 20 \cdot 3.6}{20} = 1.815 \text{ mA}$

b) $V_1 = V_2 = 25V$


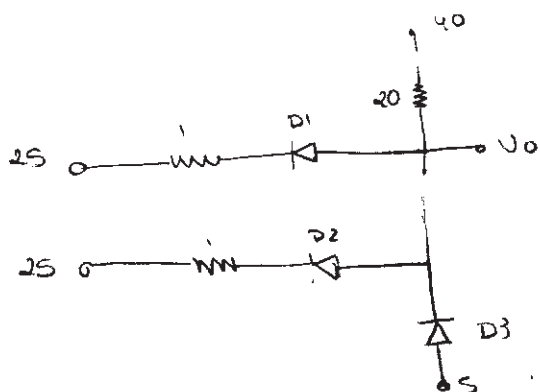


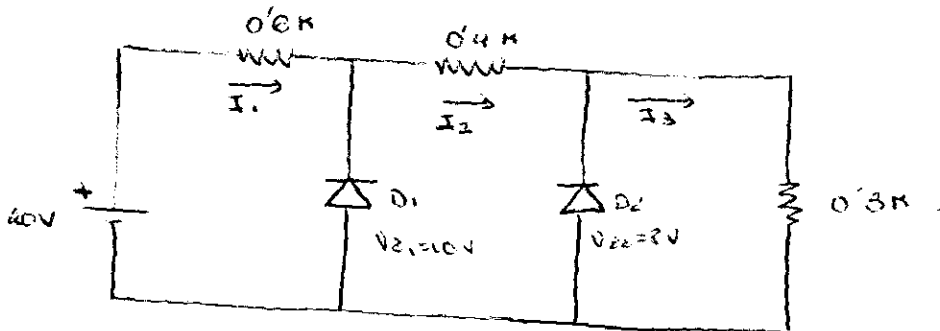

Modelo
D1, D2

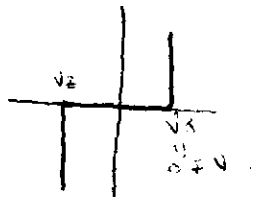



Case 1 : D1 = OFF, D2 = OFF

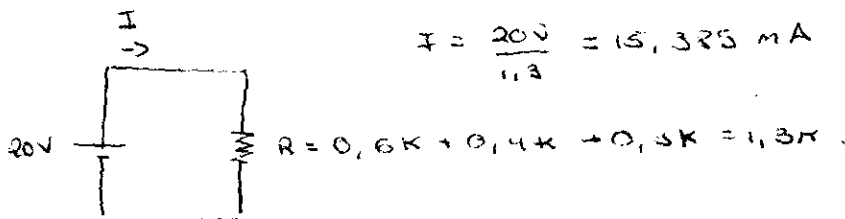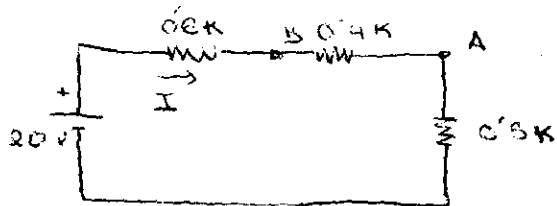


$V_A = I \cdot 0,3 = 4,61 \text{ V} < V_{z2} = 8 \text{ V} \Rightarrow D_2 = \text{OFF}$

$V_B = I (0,3 + 0,4) = 10,169 \text{ V} > V_{z1} = 10 \text{ V} \Rightarrow D_1 = \text{en Zener}$

Case 2 : D1 = ZENER, D2 = OFF

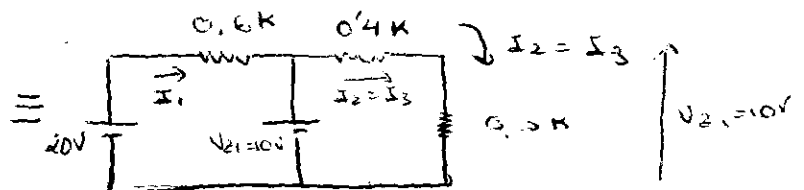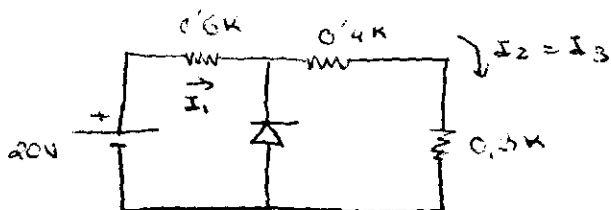


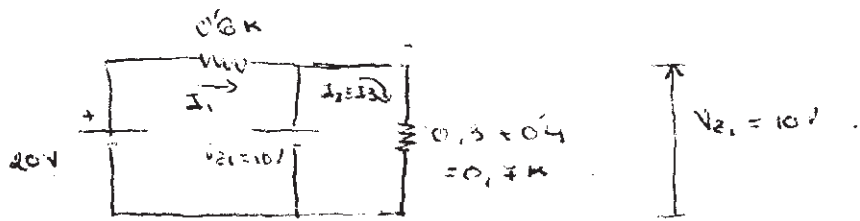

$$V_{21} = 10V = I_2 \cdot (0.3 + 0.4) \Rightarrow I_2 = I_3 = \frac{10}{0.7} = \underline{\underline{14.286 \text{ mA}}}$$


$$-20 + 0.2 I_1 + 10 = 0 \Rightarrow \underline{\underline{I_1 = 16.667 \text{ mA}}}$$



FEB 93

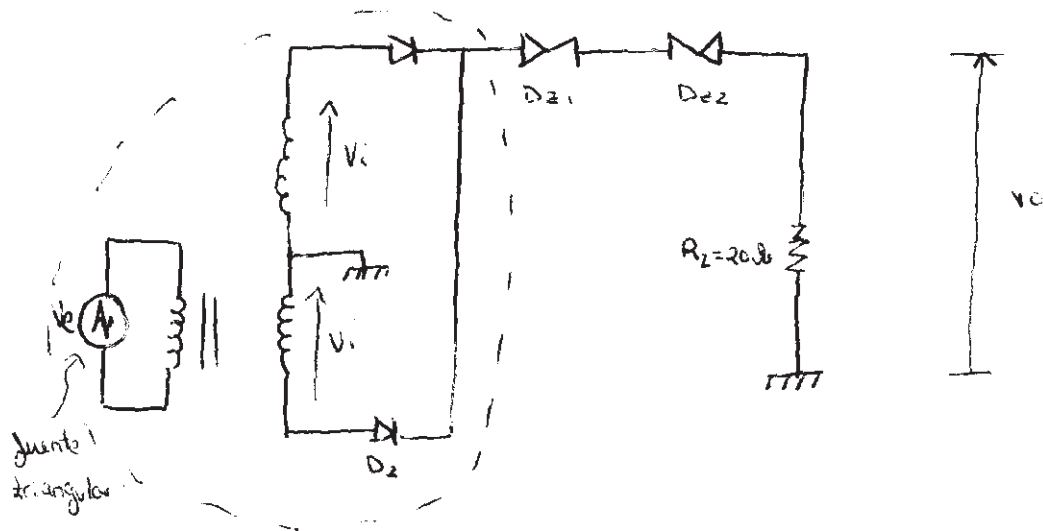

para el apartado (a) podemos considerar la fuente como una señal sinusoidal

(2)

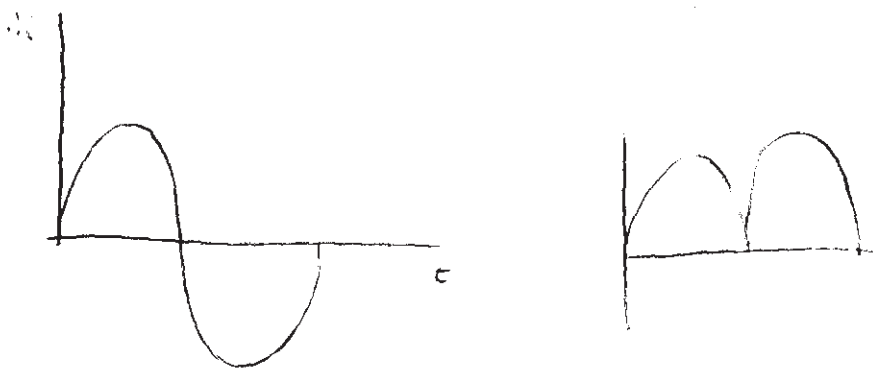

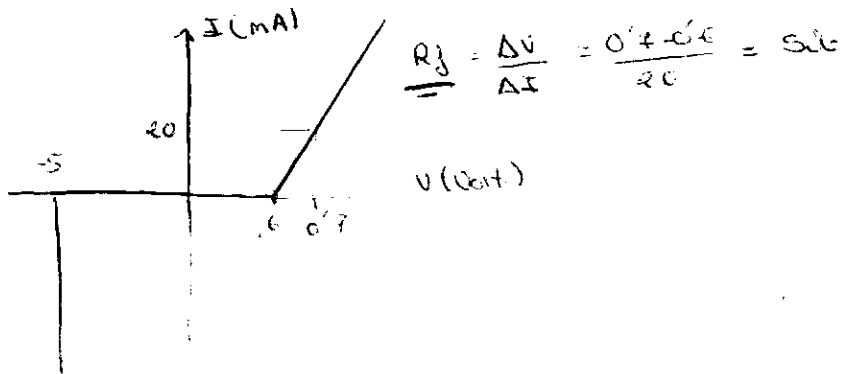
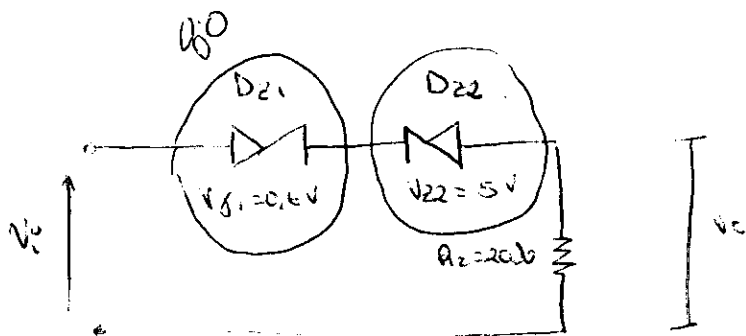


Mientras V_c no supera $V_{d1} + V_{z2}$ los diodos van a estar

en OFF y V_o va a ser 0V


$$\text{Si } |V_c| < V_{d1} + V_{z2} = 5.6V \Rightarrow \begin{cases} 0 < V_c < 0.6V \Rightarrow D_{21} = \text{OFF} \Rightarrow V_o = 0V \\ 0.6 \leq V_c < 5.6V \Rightarrow D_{21} = \text{ON}, D_{22} = \text{OFF} \Rightarrow V_o = V_c \end{cases}$$

Si $|V_c| > 5.6V \Rightarrow D_{21} = \text{ON}, D_{22} = \text{ZENER}$

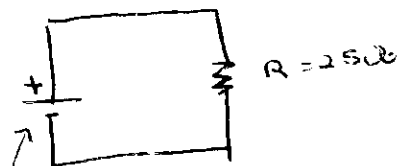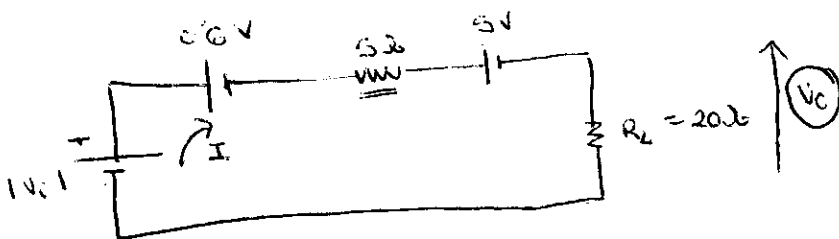


$$V = V_c - 0.6 - 5 = V_c - 5.6 \quad I = \frac{V}{R} = \frac{V_c - 5.6}{25}$$

$$\begin{aligned} V_o &= I \cdot R_L \\ &= \frac{V_c - 5.6}{25} \cdot 20 \\ &= 0.8 |V_c| - 4.48 \end{aligned}$$

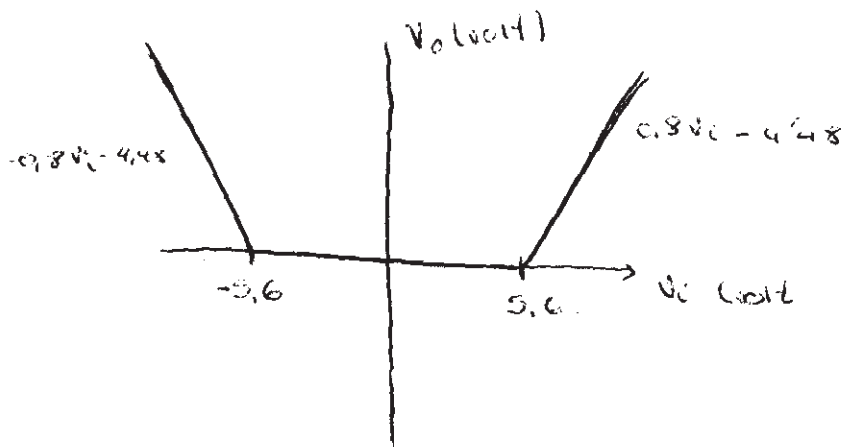

b)

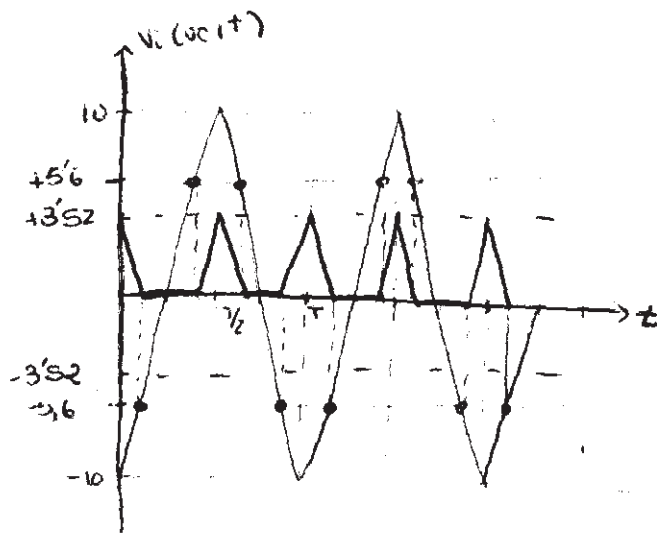


• salida = cero entre
 -5.6 y 5.6


$$|V_i|_{\max} = 10V$$

$$\Rightarrow V_{o,\max} = 0.8 \cdot 10 - 4.48 = 3.52V$$

③

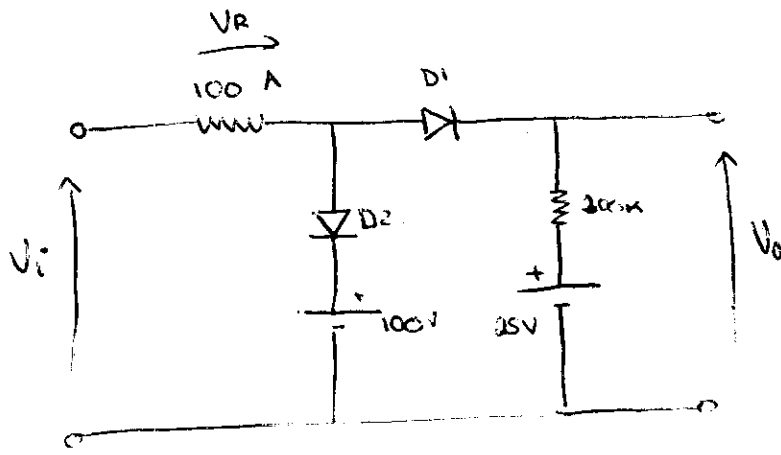


Diode Ideal

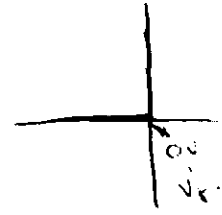

Case 1 $D_1 = D_2 = \text{OFF}$

$$V_R > V_D > 25V \Rightarrow D_1 = \text{ON} \quad D_2 = \text{OFF}$$

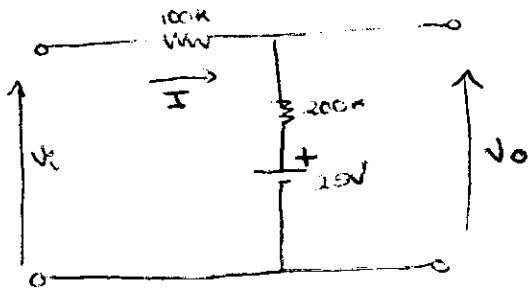Case 2 $D_1 = \text{ON} \quad D_2 = \text{OFF}$



$$I = \frac{V_i - 25}{100 + 200} = \frac{V_i - 25}{300} \quad \text{mA}$$

$$-V_i + 100I + V_o = 0 \Rightarrow V_o = V_i - 100I$$




$$V_o = V_i - 100 \frac{V_i - 25}{300} = \frac{2}{3} V_i + \frac{25}{3}$$

SE $V_o = 100V \Rightarrow D_2 = \text{ON}$

$$\Rightarrow V_o = 100 = \frac{2}{3} V_R + \frac{25}{3} \Rightarrow \underline{V_R = 137.5V}$$

SE $25V < V_i < 137.5V \Rightarrow V_o = \frac{2}{3} V_i + \frac{25}{3}$


SE $V_i > 137.5V \Rightarrow V_o = 100V$

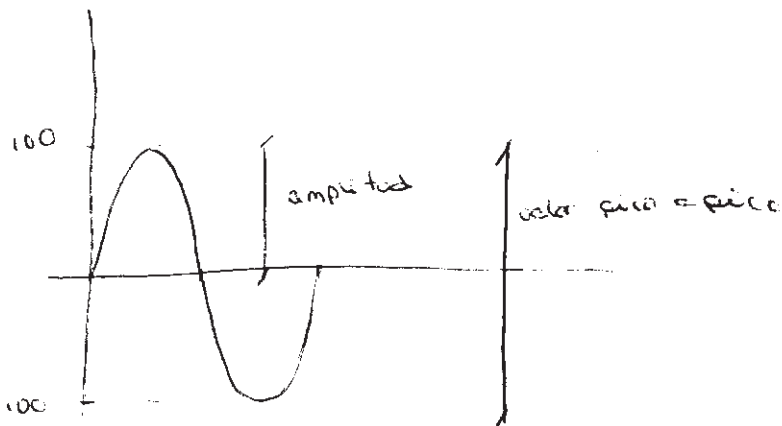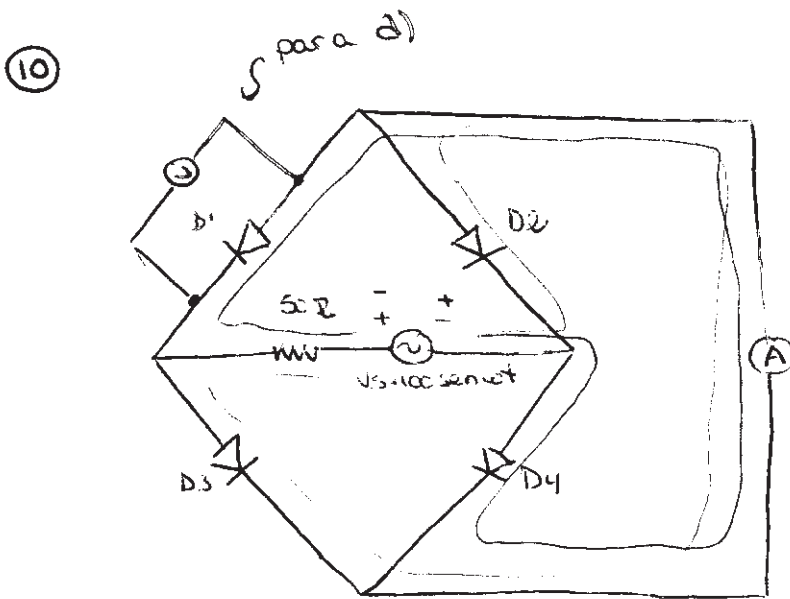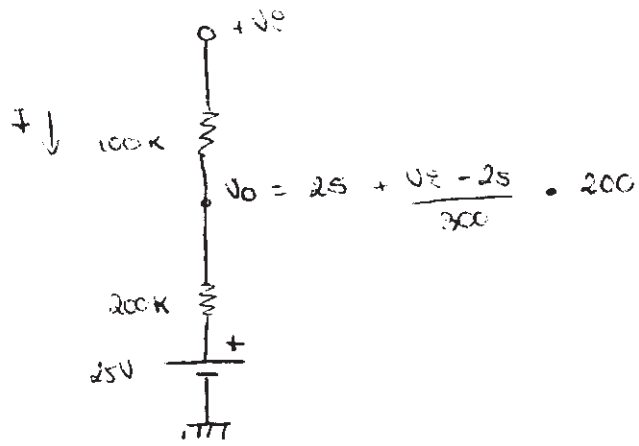

$$V_{ef} = \frac{\text{amplitud}}{\sqrt{2}} = \frac{\text{valor pico a pico}}{2\sqrt{2}}$$

$$D3 = D2 = ON$$

$$D1 = D4 = OFF$$

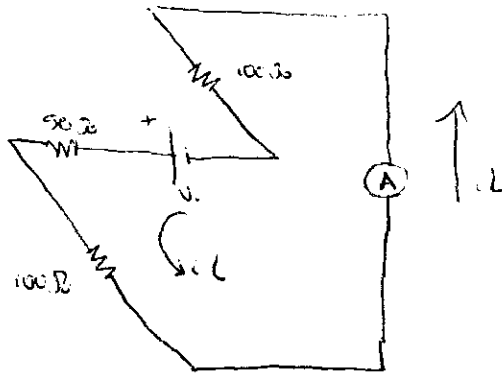

$$i_L (100 + 50 + 100) - V_i = 0$$

La corriente es máxima cuando $V_i = 100V$

$$i_{Lmax} = \frac{V_{i,max}}{100 + 50 + 100} = \frac{100}{250} \Rightarrow \underline{\underline{i_{Lmax} = 0,4 A}}$$


$$I_L = \frac{V_i}{250}$$

Si $D2 = D3 = OFF$ $D1 = D4 = ON$


$$\Rightarrow I_L = -\frac{V_i}{250}$$

$$\underline{\underline{I_{Lmax} = 0,4 A}} \quad V_i = -100V$$

$$I_L = \frac{|V_i|}{250}$$

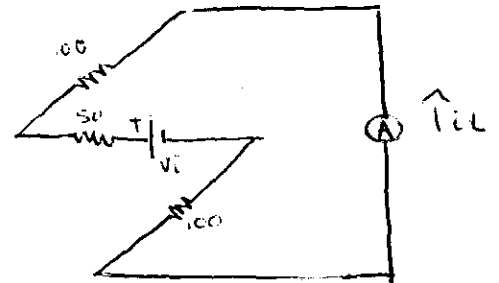

$$i_L (100 + 50 + 100) + V_i = 0$$

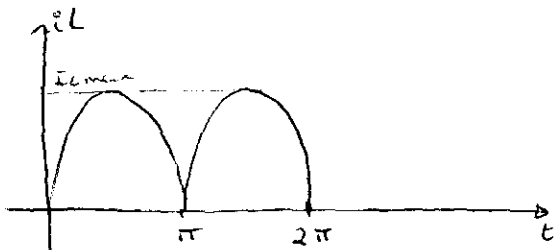

b)


$$x = \omega t$$

$$V_G = 100 \cdot \sin x$$

$$\boxed{I_{DC} = 2 \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} I_{max} \cdot \sin x \cdot dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 0,4 \cdot \sin x \cdot dx = \frac{0,4}{\pi} \left[-\cos x \right]_0^{\pi}}$$

$$= \frac{0,4}{\pi} \left[-(-1) + 1 \right] = \frac{0,8}{\pi} = \frac{2 \cdot I_{max}}{\pi} = \underline{\underline{254,1 \text{ mA}}}$$

c)

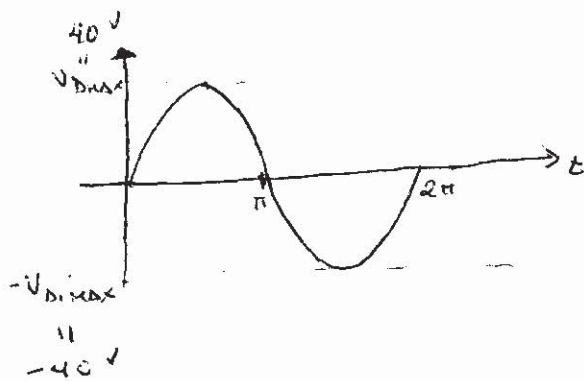



$$\begin{aligned} V_{D, \max} &= R_{D, \max} \cdot I_{\max} \\ &= 100 \cdot 0,4 \\ &= \underline{\underline{40 \text{ V}}} \end{aligned}$$

d)


$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int x^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{40^2}{2} \sin^2 \alpha \cdot d\alpha} = \frac{A}{\sqrt{2}} =$$

$$= \frac{40}{\sqrt{2}} = \underline{\underline{28,284 \text{ V}_{eff}}}$$

FEB Q2

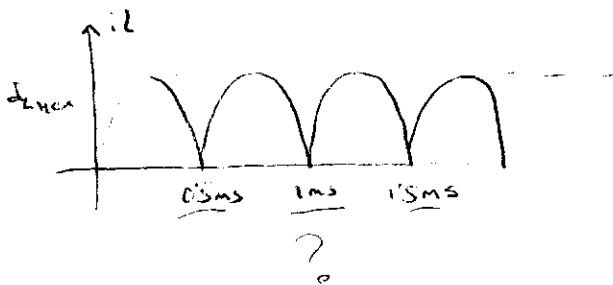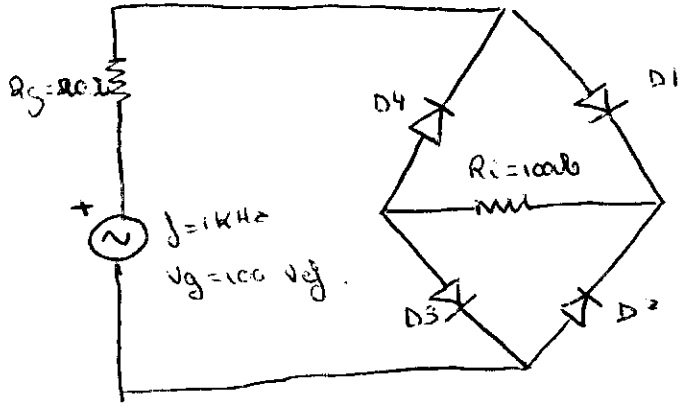

$D1 = D3 = 0.10$

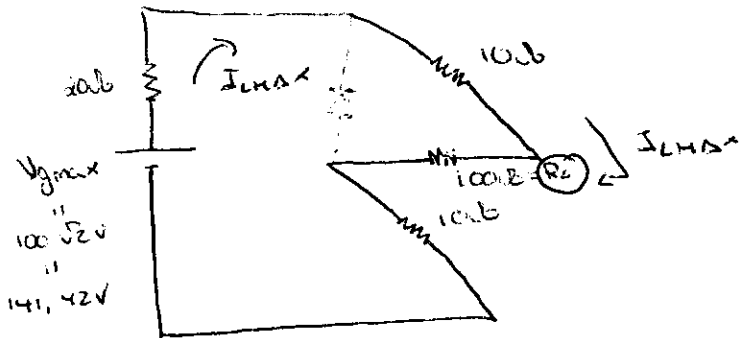

Op $\Rightarrow V_g = 100 \text{ V}_{\text{eff}} \Rightarrow V_{\text{eff}} = \frac{V_{\text{max}}}{\sqrt{2}} \Rightarrow V_{\text{max}} = 100\sqrt{2} = 141.42 \text{ V}$


$$I_{L,\text{MAX}} = \frac{141.42}{100 + 10 + 10 + 20} = \frac{141.42}{140} = 1.01 \text{ A}$$

b) $V_{L,\text{MAX}} = I_{L,\text{MAX}} \cdot R_L = 100 \cdot \frac{141.42}{140} = 101.015 \text{ V}$

$$V_{\text{DC}} = \frac{2 V_{L,\text{MAX}}}{\pi} = \frac{2 \cdot 101.015}{\pi} = 64.3 \text{ V}$$

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_{L,\text{MAX}}}{\sqrt{2}} = \frac{101.015}{\sqrt{2}} = 71.428 \text{ V}_{\text{eff}}$$

c) I en cada diodo :

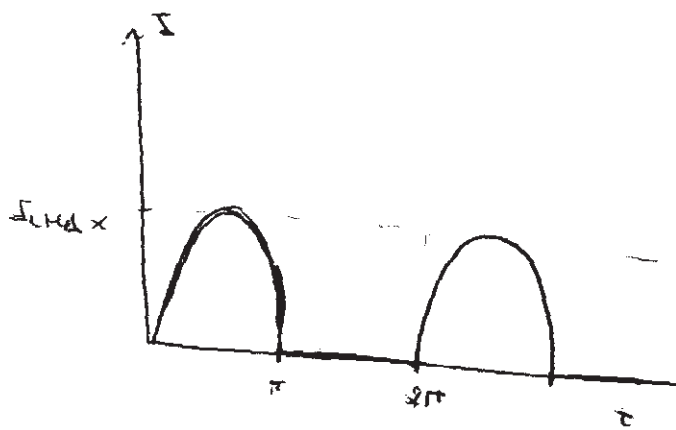

$$P = R_g \cdot I_{ef}^2$$

$$I_{ef} = \frac{I_{LMAX}}{\sqrt{2}}$$


$$I_{ef} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} I_{LMAX}^2 \sin^2 \alpha \, d\alpha} = \frac{I_{LMAX}}{\sqrt{2}} = \frac{141,42}{\sqrt{2}} = 0,505A$$

$$\Rightarrow \underline{P} = R_g \cdot I_{ef}^2 = 10 (0,505)^2 = \underline{2,55 \text{ W}}$$

$$\underline{V_{inv}} = I_{LMAX} \cdot (10 + 100) = \frac{141,42}{\sqrt{2}} \cdot 110 = \underline{111,1 \text{ V}}$$

TRANSISTOR BIPOLAR

FEB 96

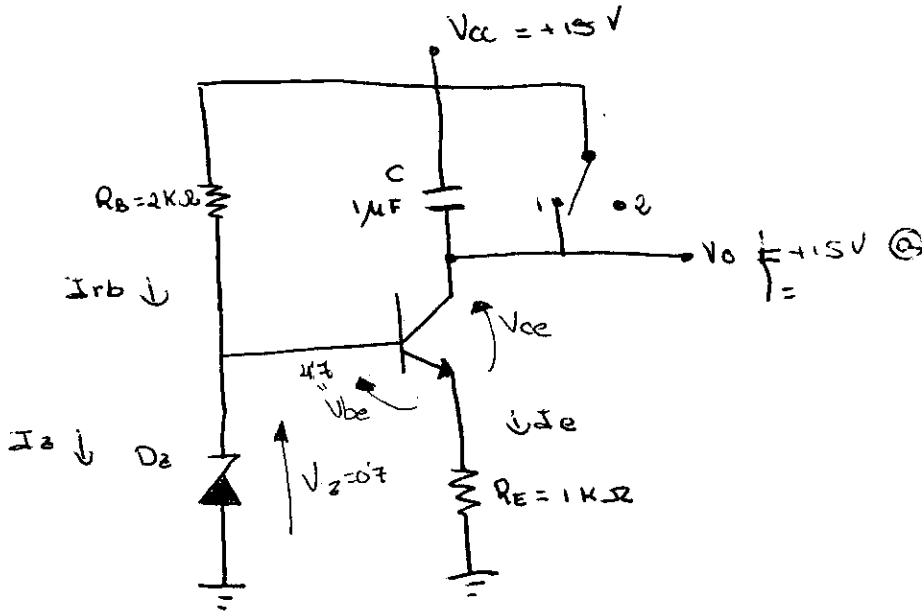

D_z $\left\{ \begin{array}{l} V_z = 4.7V \\ I_{zmin} = 1mA \\ R_z = 0\Omega \end{array} \right.$

BJT $\left\{ \begin{array}{l} V_s = 0.5V \\ V_{BE} = V_{BEsat} = 0.7V \\ V_{CEsat} = 0V \\ \beta = 200 \end{array} \right.$

a) S en 1

• Con D_z en Zéner

$$I_{RB} = \frac{15 - 4.7}{2} = 5.15mA$$


$$V_e = V_z - V_{be} = 4.7 - 0.7 = 4V$$

$$I_e = \frac{V_e}{R_e} = 4mA \approx I_c \quad \leftarrow \text{debido a } \beta \text{ es muy grande } (\beta = 200)$$

$$V_{ce} = V_{cc} - V_e = 15 - 4 = 11V$$

• Pto funcionamiento: (4mA, 11V)

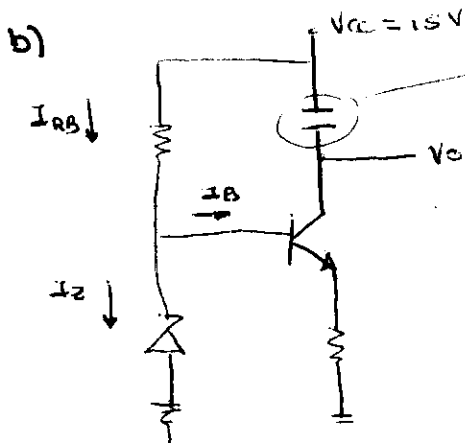con el paso del tiempo el condensador se carga del todo \Rightarrow desaparece es como suro estacione.



cuando el condensador llega a sus condiciones finales, se carga completamente y no pasa corriente

• BJT saturado con $I_c = 0$ (por condensador)

$$\rightarrow V_{ce sat} = 0V$$

$$I_e = I_b = \frac{4.7 - 0.7}{1} = 4mA$$

$$I_z = 5.15 - 4 = 1.15mA > I_{zmin}$$

$$V_o = V_e + V_{cesat} = 4V$$

c)


$$V_o |_{t=1\text{ms}} = V_{cc} - \frac{I_c \cdot t}{C} = 15 - \frac{4 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-3}}{10^{-6}} = 11\text{V} \quad (*)$$

$$V_o |_{t=10\text{ms}} = 4\text{V} \text{ con el BJT saturado}$$

(*) el condensador todavía ~~se~~ está cargando \Rightarrow todavía pasa corriente a través de él

TRANSISTORES UNIPOLARES

Junio 94

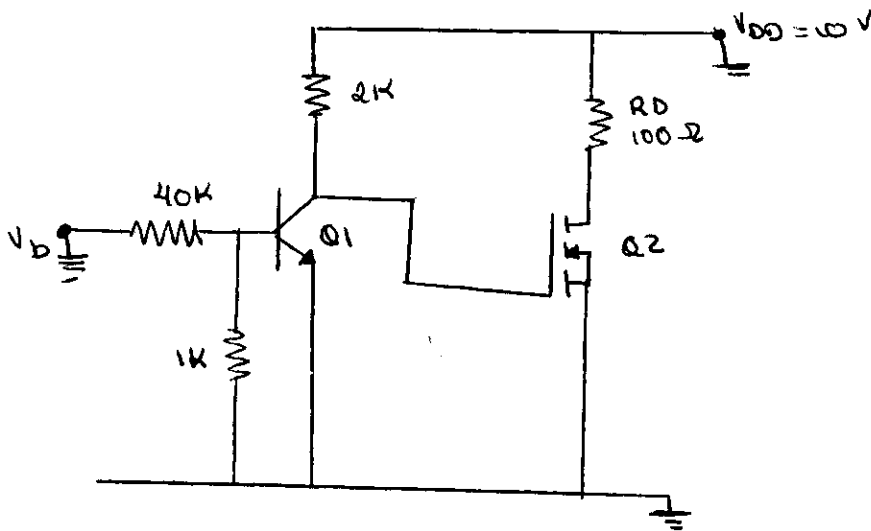


$$\text{BAT} \left\{ \begin{array}{l} \beta = 50 \\ V_{BE} = 0.7 \text{ V} \\ V_{\gamma} = 0.5 \text{ V} \\ V_{BE\text{SAT}} = 0.8 \text{ V} \\ V_{CE\text{SAT}} = 0.2 \text{ V} \end{array} \right.$$

$$\text{MOSFET} \left\{ \begin{array}{l} k = 0.5 \text{ mA/V} \\ V_T = 3 \text{ V} \end{array} \right.$$

a) Valor de V_b para el cual comienza a conducir Q2
 $V_{BE} = 0.7 \text{ V} < V_{BE\text{SAT}} = 0.8 \text{ V} \Rightarrow$ está en active

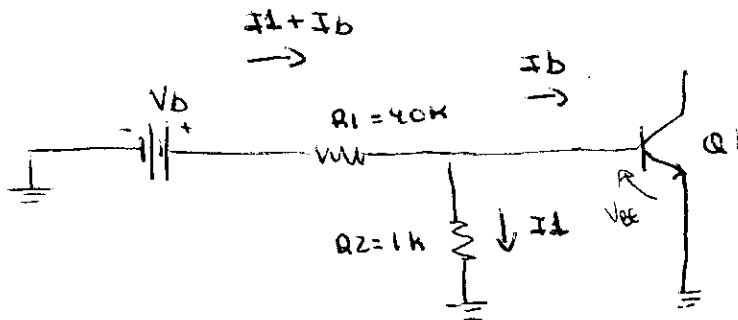- Q2 comienza ON $\rightarrow V_{GS} = V_T = 3 \text{ V} = V_{CE}$
- Entonces : $I_C = \frac{10 \cdot 3}{2} = 3.5 \text{ mA}$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{3.5}{50} = 0.07 \text{ mA}$$



$$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{0.7}{1} = 0.7 \text{ mA}$$


$$I_1 + I_B = 0.7 + 0.07 = 0.77 \text{ mA}$$

$$V_b = 0.77 \cdot 40 = 31.5 \text{ V}$$

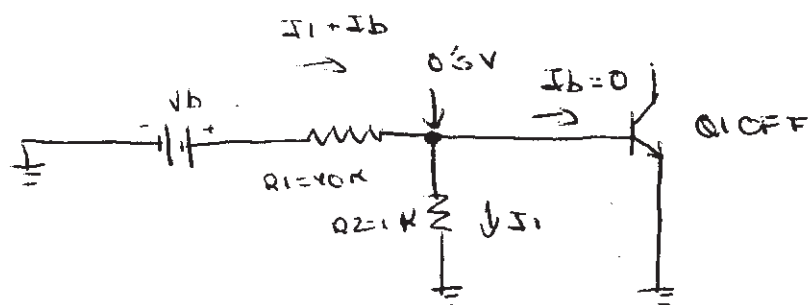b) Valor de V_B para el cual I_D es máxima

• I_D será máxima cuando Q_1 esté en OFF

• Si Q_1 en OFF $\Rightarrow V_{BE} = V_x = 0,5 \text{ V}$



$$V_b = 0,5 \text{ V} \cdot \frac{40 + 1}{1} = 20,5 \text{ V} \quad (\text{por Thévenin})$$

$$= I_1 \cdot R_{eq} = \frac{V_x}{R_2} \cdot (R_1 + R_2)$$

c) Valores de V_{DS} en ambos casos

a) $V_{GS} \Big|_{I_D=0} = V_{GS} = 10 \text{ V}$

$Q_2 = \text{OFF} \Rightarrow V_{DS} = V_{DD} = 10 \text{ V}$


b) $I_D = K (V_{GS} - V_T)^2 = 0,5 \cdot (10 - 3)^2 = 24,5 \text{ mA}$

$$V_{DS} = 10 - 24,5 \cdot 0,1 = 7,55 \text{ V} > V_{GS} - V_T = 10 - 3 = 7 \text{ V} \Rightarrow \underline{\underline{\text{SAT}}}$$

FEB 94

no, solo como teorico

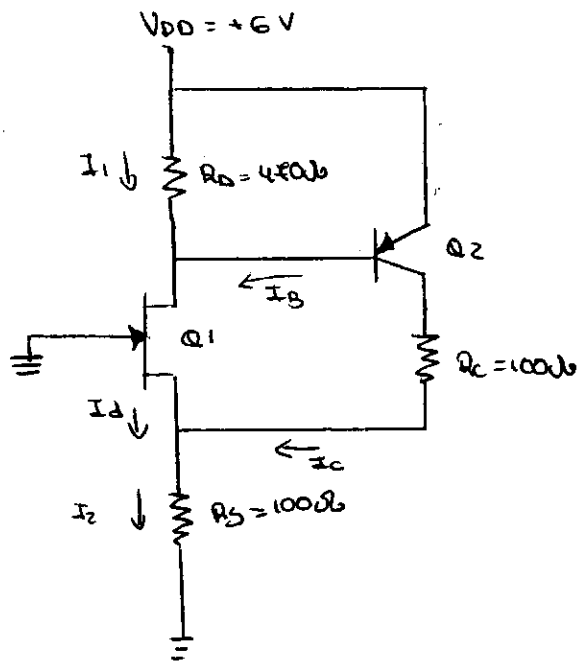Obtener los puntos de trabajo para los transistores BJT y JFET del circuito de ca siguiente



$$I_{DSS} = 4 \text{ mA}$$

$$V_p = +2 \text{ V}$$

$$\beta = 100$$

$$V_{BE} = -0.7 \text{ V}$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \left| \frac{V_{GS}}{V_p} \right|^2 \right)$$

$$I_B \ll I_1$$

$$I_1 = \frac{V_{EB}}{470} = 1.49 \text{ mA} \quad | \quad I_B \ll I_1 = I_D$$

$$V_{GS} = V_p \left[1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \right] = +2 \left[1 - \sqrt{\frac{1.49}{4}} \right] = -0.78 \text{ V}$$

(tiene q ser negativo (-0.78))

$$I_2 = -\frac{V_{GS}}{100} = 7.8 \text{ mA} = I_D + I_C$$


$$I_C = I_2 - I_D = 7.8 - 1.49 = 6.31 \text{ mA}$$

$$V_{EC} = 6 - 6.31 \cdot 0.1 + V_{GS} = 4.39 \text{ V} = -V_{CE} \Rightarrow V_{CE} = -4.39 \text{ V}$$

$$V_{GS} = (6 \cdot 0.7) + V_{GS} = 4.52 \text{ V}$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_p = -0.78 + 2$$



15.

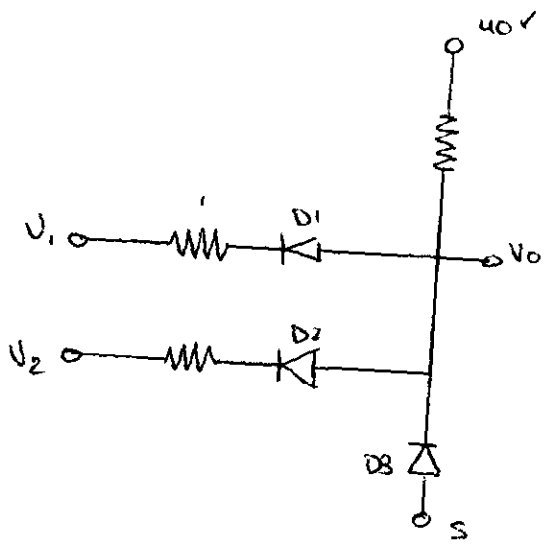


$R_f = 0$
 $V_s = 0.7V$
 $R_r = \infty$
 $V_{cond} = 0.7V$

a) $V_1 = 0, V_2 = 25V$


D_1	D_2	D_3
OFF	OFF	OFF
OFF	OFF	ON
OFF	ON	OFF
OFF	ON	ON
ON	OFF	OFF
ON	OFF	ON
ON	ON	OFF
ON	ON	ON

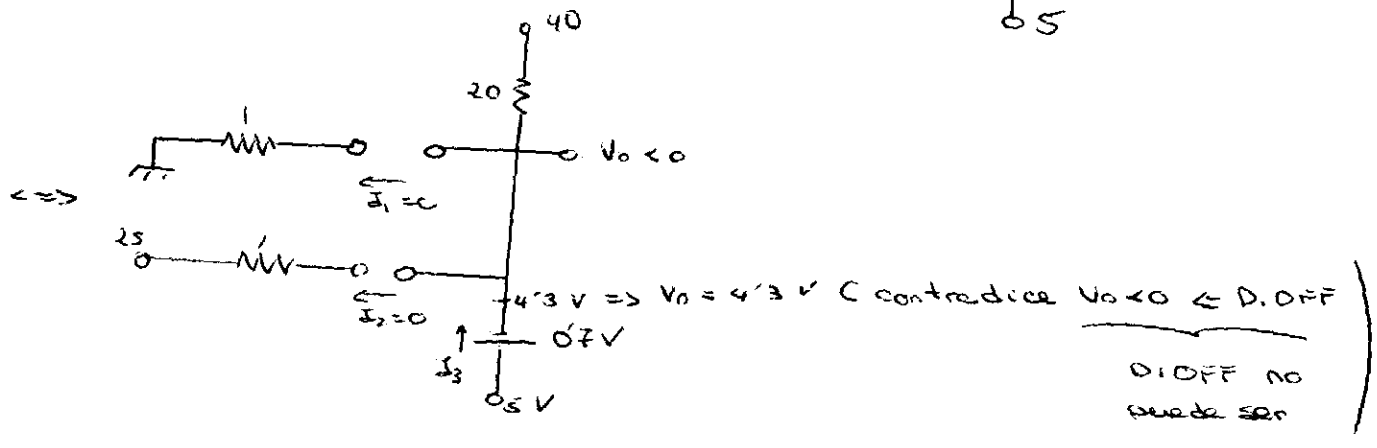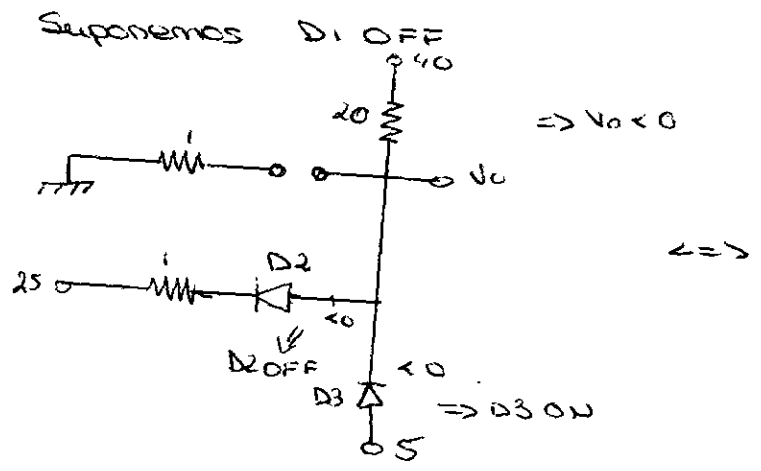


⇒ D1 ON

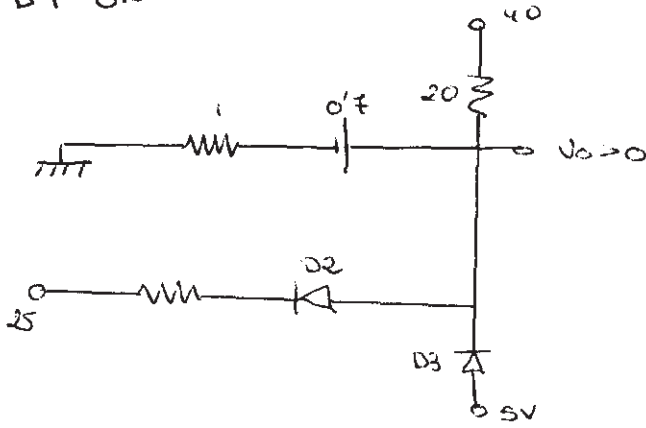

Suponemos D2 OFF

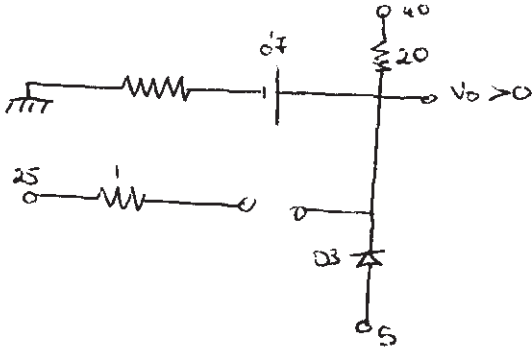

Suponemos D3 OFF

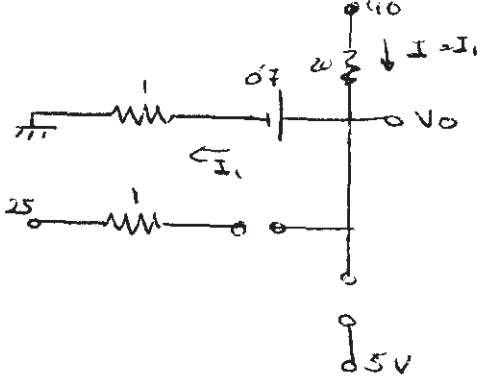


$$40 = 20I_1 + 0.7 + 1 \cdot I_1 + 0$$

$$I_1 = \frac{40 - 0.7}{21} = 1.871 \text{ mA}$$

$$V_o = 40 - 20 \cdot I_1 = 40 - 20 \cdot 1.871 = 25.7 \text{ V}$$

⇒ Contradice que D3 no pueda estar en OFF

⇒ D3 en ON

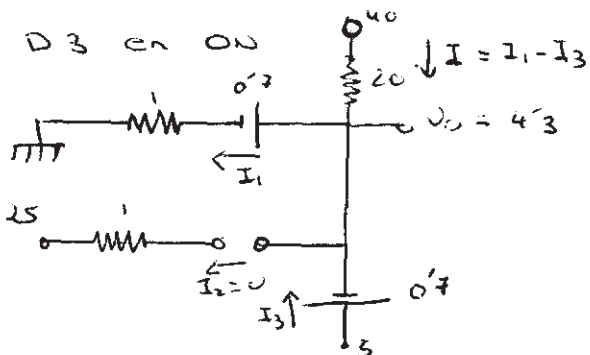

Cálculo de I_1, I_2, I_3

$$4'3 = 0'7 + 1 \cdot I_1 + 0$$



$$\Rightarrow I_1 = 4'3 - 0'7 = 3'6 \text{ mA}$$

$$40 = 20 \cdot (I_1 - I_3) + 4'3$$

$$I_3 = \frac{40 - 4'3 - 20 I_1}{-20} = \frac{35'7 - 20 \cdot 3'6}{-20} = 1'815 \text{ mA}$$

$\Rightarrow I_1 > 0, I_3 > 0$ respecten D1 ON D3 ON \Rightarrow (OK)

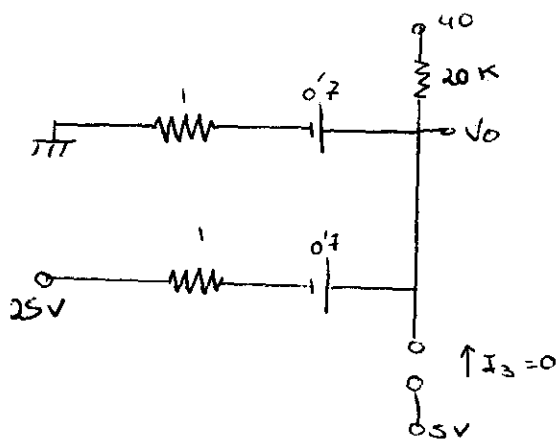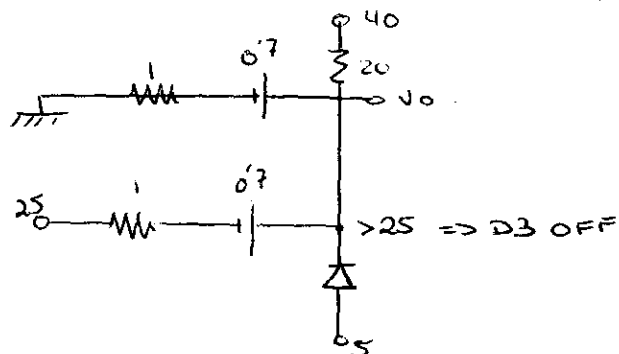Que hubiese pasado si hubiesemos supuesto D2 ON



$$\begin{cases} 40 = 20(I_1 + I_2) + 0'7 + 1 \cdot I_1 + 0 \\ 40 = 20(I_1 + I_2) + 0'7 + 1 \cdot I_2 + 25 \end{cases}$$

$$40 - 0'7 = 21 I_1 + 20 I_2 \Leftrightarrow I_1 = \frac{39'3 - 20 I_2}{21}$$

$$40 = 20 \left(\frac{39'3 - 20 I_2}{21} + I_2 \right) + 25'7 + I_2$$


$$40 - 25'7 = \frac{20}{21} 39'3 - 20 \cdot \frac{20}{21} I_2 + 20 I_2 + I_2$$

$$14'3 - \frac{20}{21} 39'3 = \left(-20 \frac{20}{21} + 21 \right) I_2$$

$$I_2 = \frac{14'3 - \frac{20}{21} \cdot 39'3}{\frac{21 - \frac{20}{21} \cdot 20}{21}} < 0$$


$I_2 < 0 \Rightarrow D_2$ no puede estar ON.

b) $V_1 = V_2 = 25V$

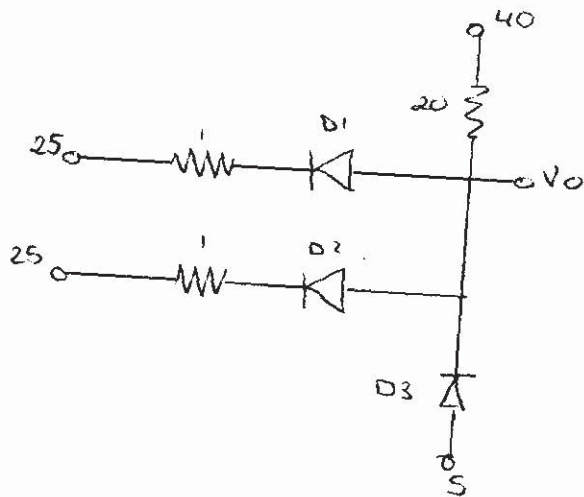

Suponemos D_1 ON, D_2 ON

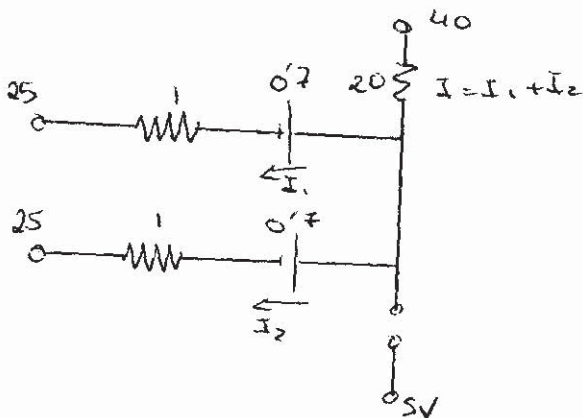$\Rightarrow V_0 > 25 \Rightarrow D_3$ OFF



$$\begin{cases} 40 = 20(I_1 + I_2) + 0'7 + 1 \cdot I_1 + 25 \\ 40 = 20(I_1 + I_2) + 0'7 + 1 \cdot I_2 + 25 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 40 - 25 + 0'7 = 21I_1 + 20I_2 \\ 40 - 25 - 0'7 = 21I_2 + 20I_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 14'3 = 21I_1 + 20I_2 \\ 14'3 = 21I_2 + 20I_1 \end{cases}$$

$$I_1 = \frac{14'3 - 20I_2}{21}$$

$$14'3 = 21I_2 + 20 \left(\frac{14'3 - 20I_2}{21} \right)$$

$$21 \cdot 14'3 = 21 \cdot 21I_2 + 20 \cdot 14'3 - 20 \cdot 20I_2$$

$$I_2 = \frac{21 \cdot 14'3 - 20 \cdot 14'3}{21 \cdot 21 - 20 \cdot 20} = \frac{14'3}{41} =$$

$$= 0'35 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I_1 &= 14'3 - 20 \cdot \frac{14'3}{41} = \\ &= \frac{14'3}{21} (= I_2) \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \Rightarrow V_0 &= 40 - 20(I_1 + I_2) \\ &= 40 - 20 \cdot 2 \cdot \frac{14'3}{41} = 26V \end{aligned}$$

(Crespete D_1, D_2 ON)

OK

*

Junio 93

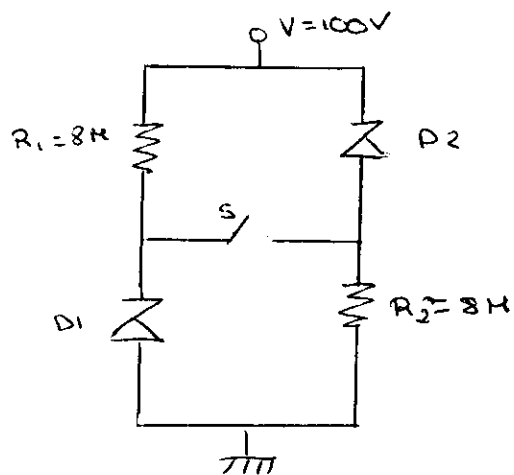


$$V_{z1} = 80V$$

$$V_{z2} = 120V$$

$$I_{D1} = 1\mu A$$


$$I_{D2} = 2\mu A$$

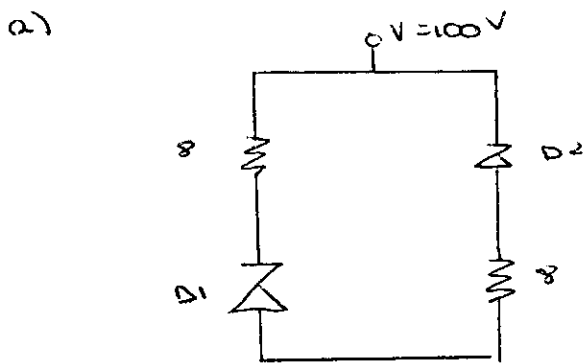- a) V, I en cada diodo (S abierto)
 b) " " " " (S cerrado)
 c) Con S cerrado, valor mínimo de V para que $D1$ ruptura.



Suponemos $D1$ zener

$D2$ OFF ($V = 100 < V_{z2} = 120$)

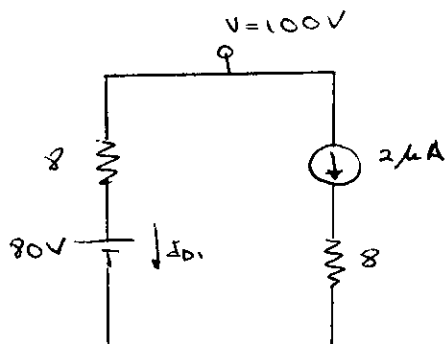


Cálculo de I_{D1} , I_{D2}

$$100 = 8 \cdot I_{D1} + 80$$


$$\Leftrightarrow I_{D1} = \frac{100 - 80}{8} = \frac{20}{8} = 2.5 \mu A$$

$$I_{D2} = I_{D2} = 2 \mu A$$
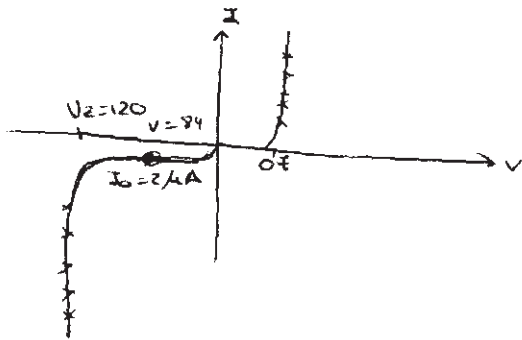
$$100 = V_{D2} + 8 \cdot 2 \Leftrightarrow V_{D2} = 100 - 8 \cdot 2 = 84 V$$




b)

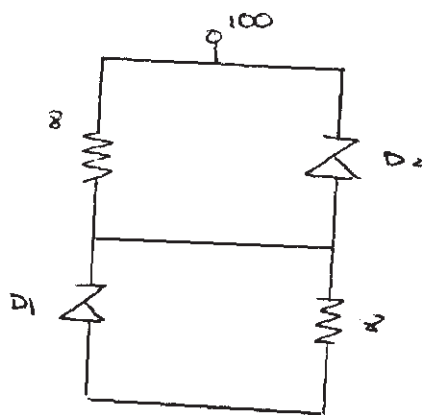


$D2$ OFF ($V_{D2} = 120 > V = 100$)

Suprimimos $D1$ Zener:

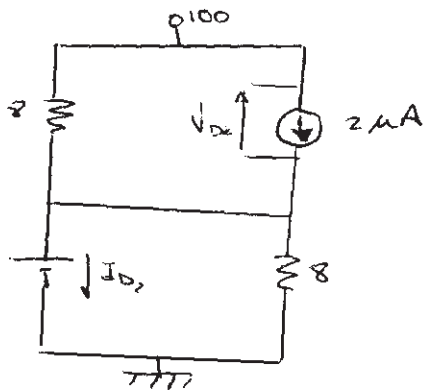

\Leftrightarrow

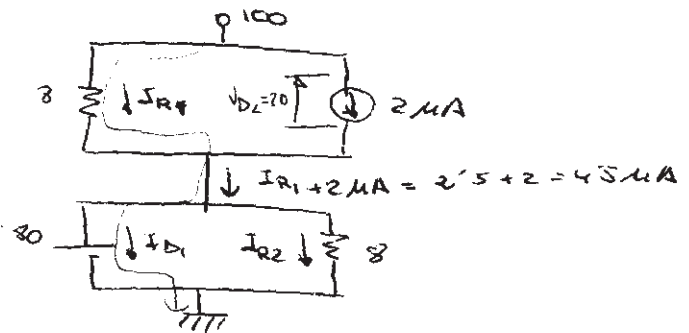

$$100 - I_{R1} \cdot 8 + 80 = 0$$

$$I_{R_2} = \frac{80}{8} = 10 \mu A$$


$$I_{R_1} = \frac{100 - 80}{8} = 2.5 \mu A$$

$$I_{R_1} + 2 = 4.5 = I_{D_1} + I_{R_2} = I_{D_1} + 10 \mu A$$

$$I_{D_1} = 4.5 - 10 = -5.5 \text{ mA} \quad (\text{respeto di zener})$$

$$V_{D_2} = 100 - 80 = 20 \text{ V} \quad (\text{respeto D2 OFF})$$

⇒ D1 OFF

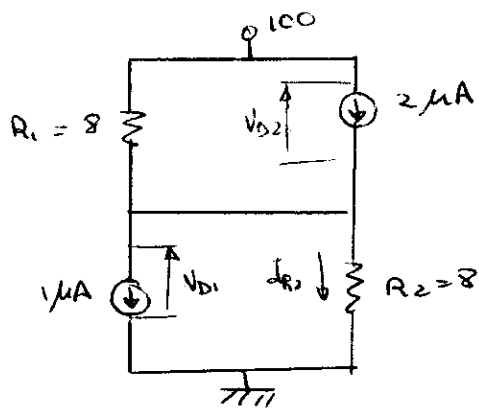

$$\begin{cases} 100 = 8 I_{R_1} + 8 I_{R_2} \\ I_{R_1} + 2 = 1 + I_{R_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 100 = 8(I_{R_2} - 1) + 8 I_{R_2} \\ I_{R_1} = I_{R_2} - 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow 108 = 16 I_{R_2} \Leftrightarrow I_{R_2} = \frac{108}{16} = \frac{27}{4} \mu A$$

$$\Rightarrow I_{R_1} = \frac{27}{4} - 1 = \frac{23}{4} \mu A$$


(> 0 : D1 OFF (OK))

$$\Rightarrow V_{D_1} = V_{R_2} = R_2 \cdot I_{R_2} = 8 \cdot \frac{27}{4} = 54 \text{ V}$$


$$\Rightarrow V_{D_2} = V_{R_1} = R_1 \cdot I_{R_1} = 8 \cdot \frac{23}{4} = 46 \text{ V}$$

(< 20 : para zener: D2 OFF (OK))

c)

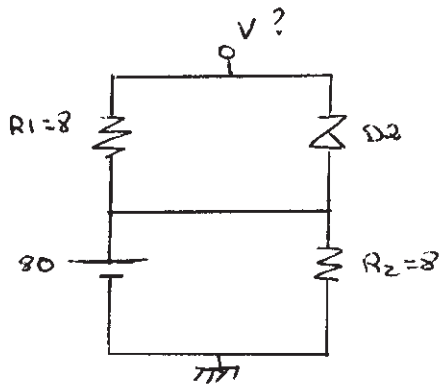

Suponemos $D2$ OFF

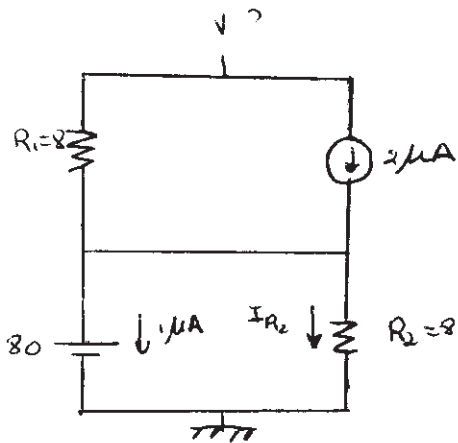

$$I_{R2} = \frac{80}{8} = 10 \mu A$$

Para $V_{min} \Rightarrow$ se cumple aquello que
 emplegue $D1$ OFF ($\equiv I_{D1} = I_{D1} = 1 \mu A$)

Como $I_{D1} + I_{R2} = I_{R1} + I_{D2}$.

$$1 + 10 = I_{R1} + 2$$

$$I_{R1} = 9 \mu A$$

$$\Rightarrow V_{min} = V_{R1} + V_{D1} = 8 \cdot 9 + 80 = 152V$$